

Saturday
12pm
 →

Homework

Decoder

- i 3x8
- ii 4x16
- iii 5x32

- iv
- v
- vi

+ Enable

Encoder

vii

8x3

viii

16x4

32x5

+V

ix
xii

4x2 high

8x3

4x2 low

8x3 low

- E Full 4x

Enco

kmp
logic

Short

high 8x3

low 8x3

high-4x2

low-4x2