

22

Monday

April  
2019

সোমবার

৯ বৈশাখ ১৪২৬ বাংলা

১৬ শাবান ১৪৪০ হিজরী

Sunjare Zulliker  
19/2050642

LAB 231 (week 2)

A	B	C	D	f(Theoretical)	Data Inputs	F(Practical)
0	0	0	0	1	$I_0 = 1$	1
0	0	0	1	1		1
0	0	1	0	0	$I_1 = 0$	0
0	0	1	1	1		1
0	1	0	0	0	$I_2 = 0$	0
0	1	0	1	1		1
0	1	1	0	0	$I_3 = 0$	0
0	1	1	1	0		0
0	0	0	0	1	$I_4 = 1$	1
1	0	0	1	1		1
1	0	1	0	0	$I_5 = 0$	0
1	0	1	1	0		0
1	1	0	0	0	$I_6 = 0$	0
1	1	0	1	0		0
1	1	1	0	1	$I_7 = 1$	1
1	1	1	1	1		1

Thinks today