

CSE-231

Lab Assignment - 1

Team - 47

Prepared by:

① Sunjare Zulfiker - 1912050642

② Dip Roy - 1912355042

③ Ankur Chowdhury - 1911844042

Section: 4

Table 1: Truth table to a combinational circuit

	$S_1$	$S_2$	$C_1$	$C_2$	$F$	Min term	Max term
0	0	0	0	0	0		$S_1 + S_2 + C_1 + C_2$
1	0	0	0	1	0		$S_1 + S_2 + C_1 + C_2'$
2	0	0	1	0	0		$S_1 + S_2 + C_1' + C_2$
3	0	0	1	1	0		$S_1 + S_2 + C_1' + C_2'$
4	0	1	0	0	1	$S_1' S_2 C_1' C_2'$	
5	0	1	0	1	0		$S_1 + S_2' + C_1 + C_2'$
6	0	1	1	0	0		$S_1 + S_2' + C_1' + C_2$
7	0	1	1	1	0		$S_1 + S_2' + C_1' + C_2'$
8	1	0	0	0	1	$S_1 S_2' C_1' C_2'$	
9	1	0	0	1	0		$S_1' + S_2 + C_1 + C_2'$
10	1	0	1	0	0		$S_1' + S_2 + C_1' + C_2$
11	1	0	1	1	0		$S_1' + S_2 + C_1' + C_2'$
12	1	1	0	0	1	$S_1 S_2 C_1' C_2'$	
13	1	1	0	1	1	$S_1 S_2 C_1' C_2$	
14	1	1	1	0	1	$S_1 S_2 C_1 C_2'$	
15	1	1	1	1	0		$S_1' + S_2' + C_1' + C_2'$

Table 2: 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> canonical forms of the combinational circuit of table 1

	Shorthand Notation	Function
1 <sup>st</sup> Canonical Form	$F = \Sigma(4, 8, 12, 13, 14)$	$F = S_1' S_2 C_1' C_2' + S_1 S_2 C_1' C_2' + S_1 S_2 C_1' C_2' + S_1 S_2 C_1' C_2 + S_1 S_2 C_1 C_2'$
2 <sup>nd</sup> Canonical Form	$F = \Pi(0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15)$	$F = (S_1 + S_2 + C_1 + C_2)(S_1 + S_2 + C_1 + C_2')(S_1 + S_2 + C_1' + C_2)(S_1 + S_2 + C_1' + C_2')(S_1 + S_2' + C_1 + C_2')(S_1 + S_2' + C_1' + C_2)(S_1 + S_2' + C_1' + C_2')(S_1' + S_2 + C_1 + C_2')(S_1' + S_2 + C_1' + C_2)(S_1' + S_2 + C_1' + C_2')(S_1' + S_2' + C_1' + C_2')$