

Task 1: Complete the tables

Input Reference	A B C	F	Min term	Max term
0	0 0 0	0		$M_0 = A+B+C$
1	0 0 1	1	$m_1 = A'B'C$	
2	0 1 0	1	$m_2 = A'BC'$	
3	0 1 1	0		$M_3 = A+B'+C'$
4	1 0 0	0		$M_4 = A'+B+C$
5	1 0 1	0		$M_5 = A'+B+C'$
6	1 1 0	1	$m_6 = ABC'$	
7	1 1 1	0		$M_7 = A'+B'+C'$


Table C.1 Truth table to a combinational circuit

	Shorthand Notation	Function
1st Canonical Form	$F = \Sigma (1,2,6)$	$F = A'B'C + A'BC' + ABC'$
2nd Canonical Form	$F = \Pi (0,3,4,5,7)$	$F = (A+B+C).(A+B'+C').(A'+B+C).(A'+B+C').(A'+B'+C')$


Table C.2 1st and 2nd canonical forms of the combinational circuit of Table C.1

Task 2: Attach the **1st Canonical Form** circuit diagram of the combinational circuit of Table C.1

Task 3: Attach the **2nd Canonical Form** circuit diagram of the combinational circuit of Table C.1

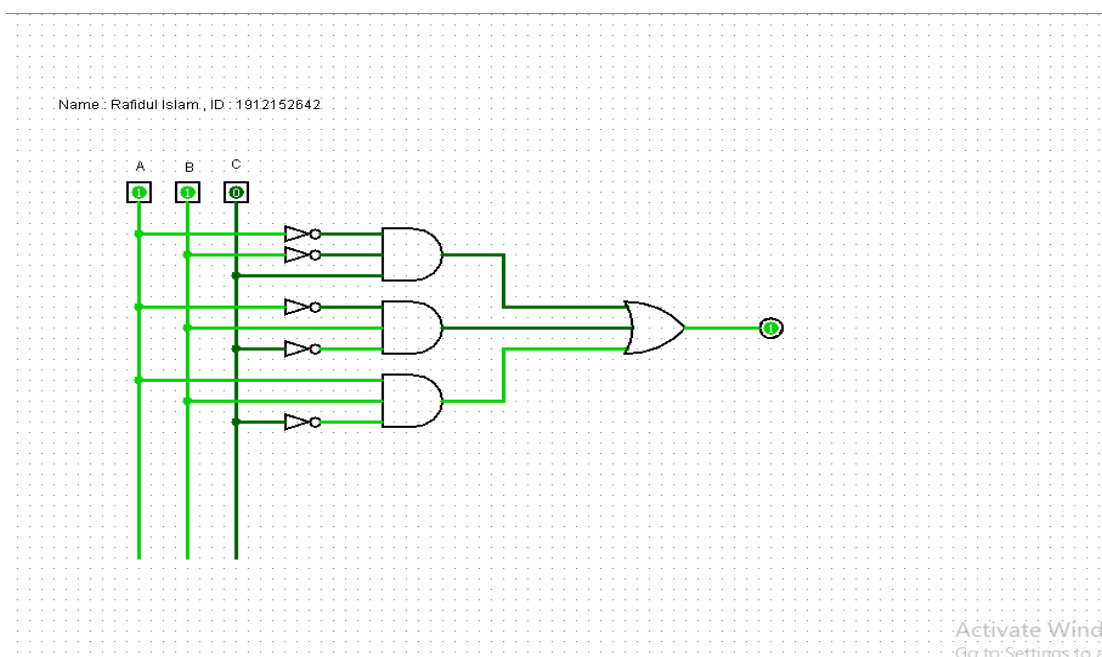**Task 2 : 1st Canonical Form**

Name : Rafidul Islam, ID : 1912152642

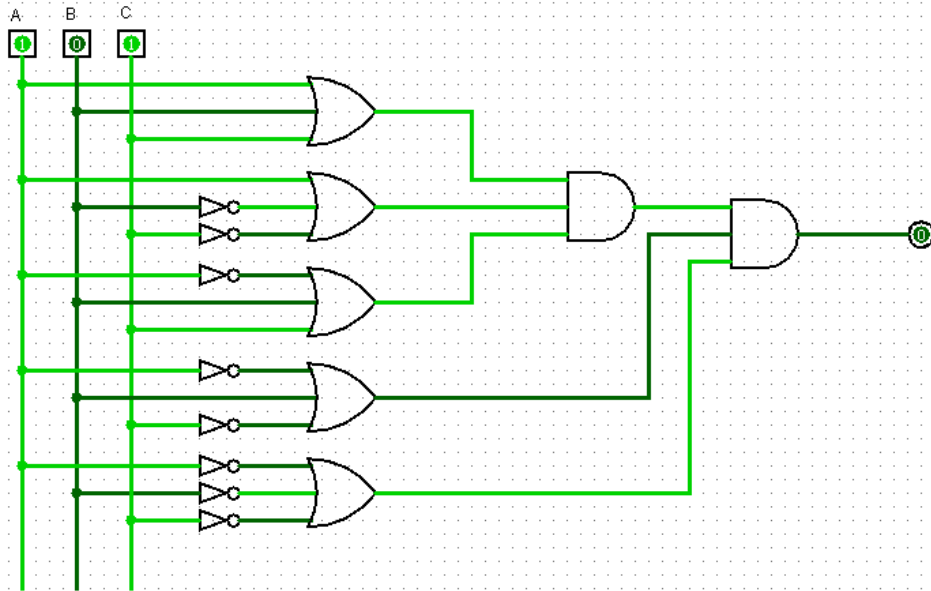

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Task 3 : 2nd Canonical Form