

Name : Rafidul Islam

ID : 1912152642

Section : 6

Page no - 1

Ans. to the Q. no - 1

(a)

$$(675.3300)_{10} = (??)_{16}$$

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 675} \\ 16 \overline{) 42} - 23 \\ 16 \overline{) 2} - A \\ 0 - 2 \end{array} \quad \uparrow$$

$0.3300 \times 16$	5	0.28
$0.28 \times 16$	4	0.48
$0.48 \times 16$	7	0.68
$0.68 \times 16$	A	0.88
$0.88 \times 16$	E	0.08

$$\therefore (675.3300)_{10} = (2A3.547AE)_{16}$$

(b)

$$*(111001101010)_2 = (??)_8$$

$$= \underbrace{111}_7 \underbrace{001}_1 \underbrace{101}_5 \underbrace{010}_2 = (7152)_8$$

$$*(111001101010)_2 = (??)_{16}$$

$$= \underbrace{1110}_E \underbrace{0110}_6 \underbrace{1010}_A = (E6A)_{16}$$

$$*(111001101010)_2 = (??)_{10}$$

$$= 1 \times 2^{11} + 1 \times 2^{10} + 1 \times 2^9 + 0 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= (3690)_{10}$$

(c)

$$7530 = (??)_{\text{Excess 3}}$$

$$+ 00A + 5A + 3A = 7$$

7	5	3	0
+3	+3	+3	+3
10	8	6	3
↓	↓	↓	↓
1010	1000	0110	0011

$$\therefore 7530 = (1010100001100011)_{\text{Excess 3}}$$

(d)

Ans. to the q. no - 2

$$F(A, B, C, D) = \sum (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) + \sum_{dc} (0, 8)$$



AB \ CD	00	01	11	10
00	X	0	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	0	1
10	X	1	1	1

SOP form:-

$$F = A\bar{C} + A\bar{B} + \bar{A}BD + \bar{A}CD + BCD$$


Ans. to the Q. no - 3

(a)

A	B	C	F	I
0	0	0	0	$T_0 = 0$
0	0	1	0	
0	1	0	1	$T_1 = 1$
0	1	1	1	
1	0	0	0	$T_2 = 0$
1	0	1	1	
1	1	0	0	$T_3 = 0$
1	1	1	1	

(b)

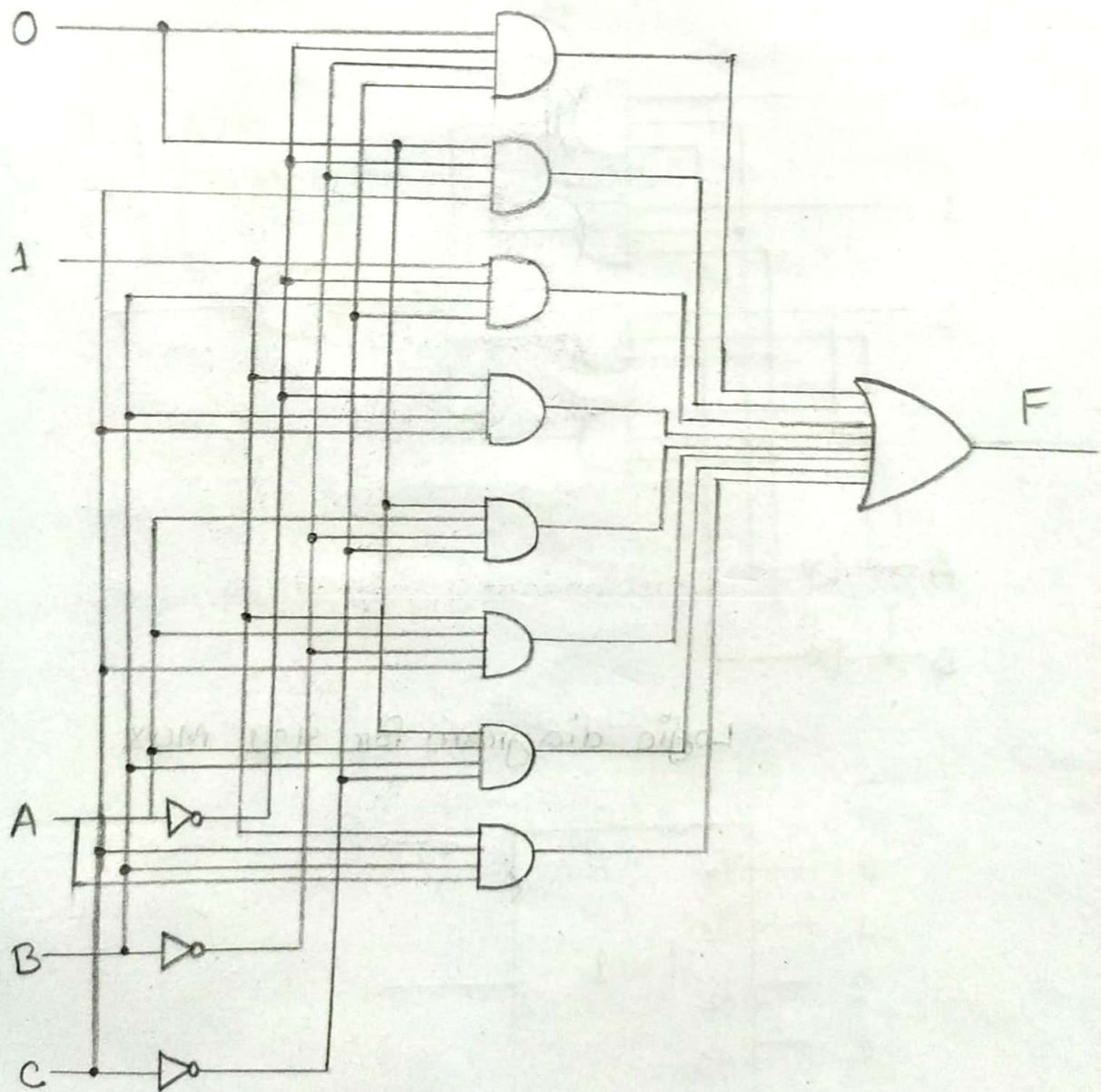$I_0 = 0, I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = 1, I_4 = 0, I_5 = 1, I_6 = 0,$   
 $I_7 = 1, S_2 = A, S_1 = B, S_0 = C$  [From (a)]




Logic diagram for 8:1 MUX



1 - comp add of 2n/.

(2)

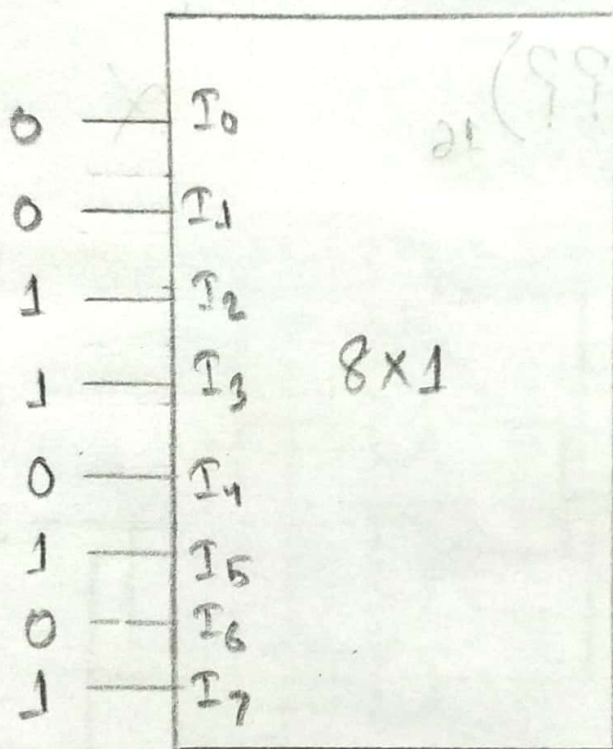

$$(012.3300)_{10} = (0.15)_{16}$$


$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 0.15} \\ \underline{16} \phantom{00} \\ 0 \phantom{00} \\ \underline{0} \phantom{00} \\ 0 \phantom{00} \\ \underline{0} \phantom{00} \\ 0 \phantom{00} \end{array}$$

(c)


(d)

$T_0 = 0, T_1 = 1, T_2 = C, T_3 = C$  [From (a)]

$S_1 = A, S_0 = B$

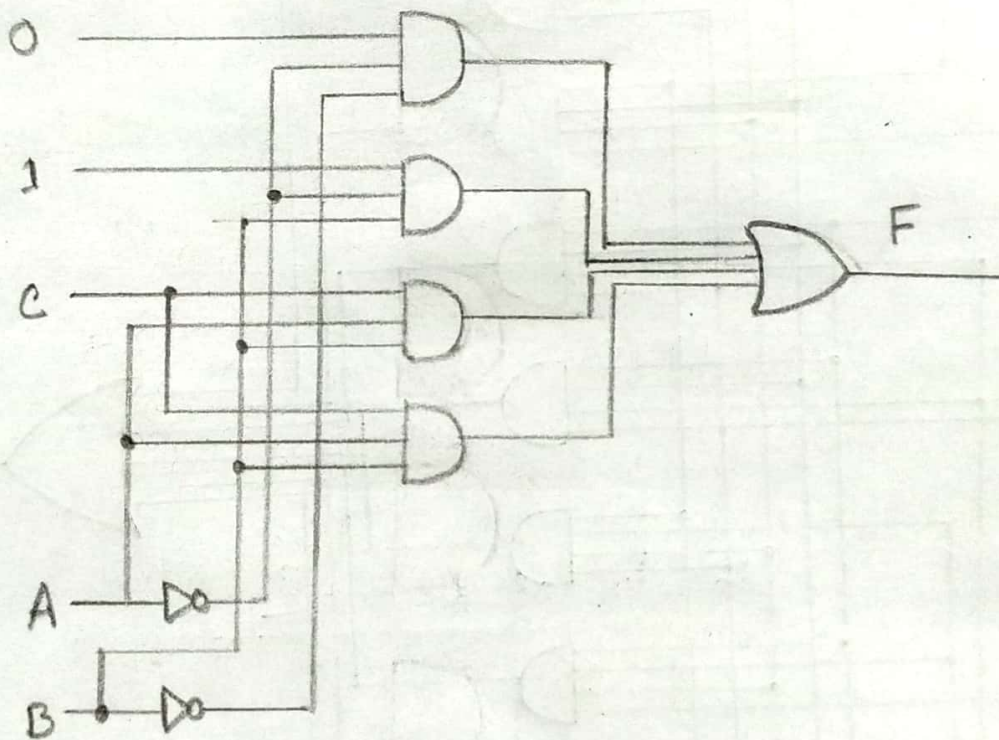

Logic diagram for 4:1 MUX

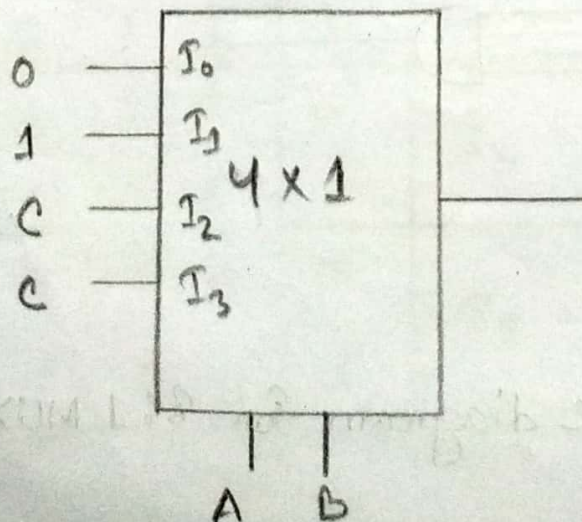



Ans. to the Q. no-4

(a)

$$F = xyz + wy + wx\bar{y} + \bar{x}y$$

$$0111 \quad 1100 \quad 1100 \quad 0100$$

$$1111 \quad 1101 \quad 1101 \quad 0101$$

$$1110 \quad 0110$$

$$1111 \quad 0111$$

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



P (b)

$$F = xyz + wy + w\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y$$

$$= xyz + w(\bar{x}\bar{y} + y) + \bar{x}y$$

$$= w(x+y) + y(\bar{x} + xz)$$

$$= w(x+y) + y(\bar{x} + x)(\bar{x} + z)$$

$$= w(x+y) + y(\bar{x} + z)$$

$$= wx + wy + \bar{x}y + yz$$


$$= wx + wy(x + \bar{x}) + \bar{x}y + yz$$

$$= wx + wx\bar{y} + wxy + \bar{x}y + yz$$

$$= wx(1+y) + \bar{x}y(w+1) + yz$$


$$= wx + yz + \bar{x}y$$

(c)

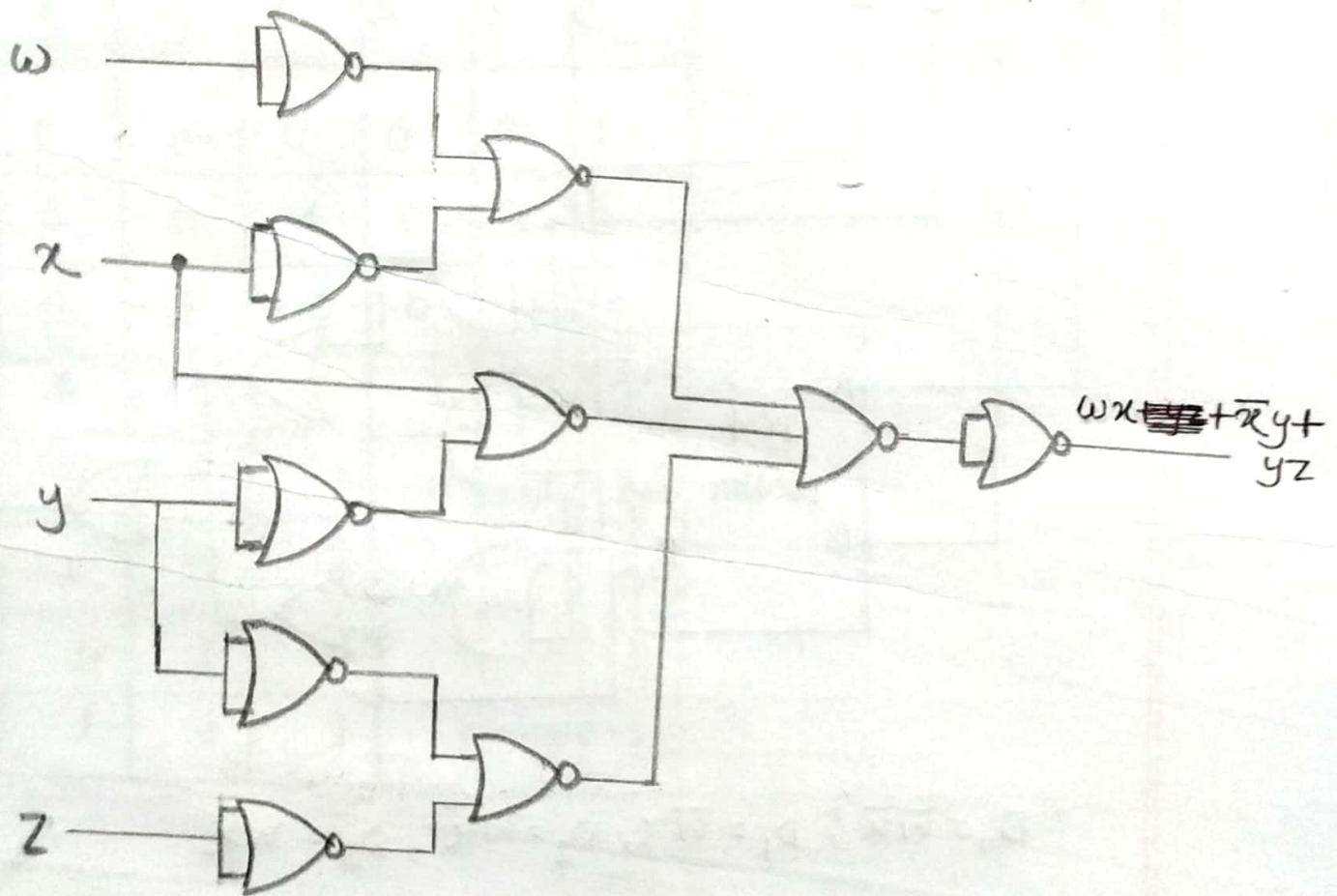



(d)

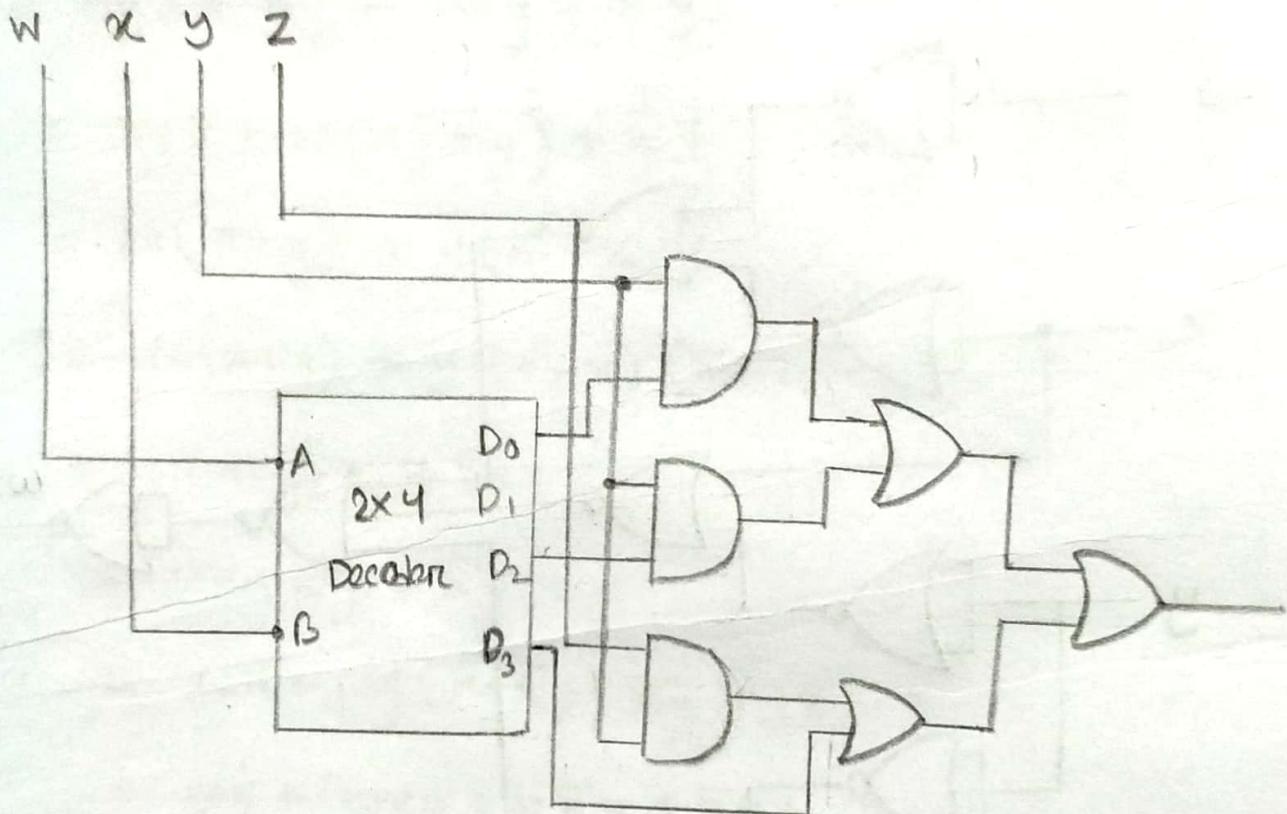

$$D_0 = \overline{W}\overline{X}, D_1 = \overline{W}X, D_2 = W\overline{X}, D_3 = WX$$

Ans. to the Q.no-5

x	y	z	A	B	C
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$A = xy + xz + yz$$



$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$B = x\bar{y}\bar{z} + xyz + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z}$$


$$= x(yz + \bar{y}\bar{z}) + \bar{x}(\bar{y}z + y\bar{z})$$

$$= x(\overline{y \oplus z}) + \bar{x}(y \oplus z)$$

$$= x \oplus y \oplus z$$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

$$C = \bar{z}$$

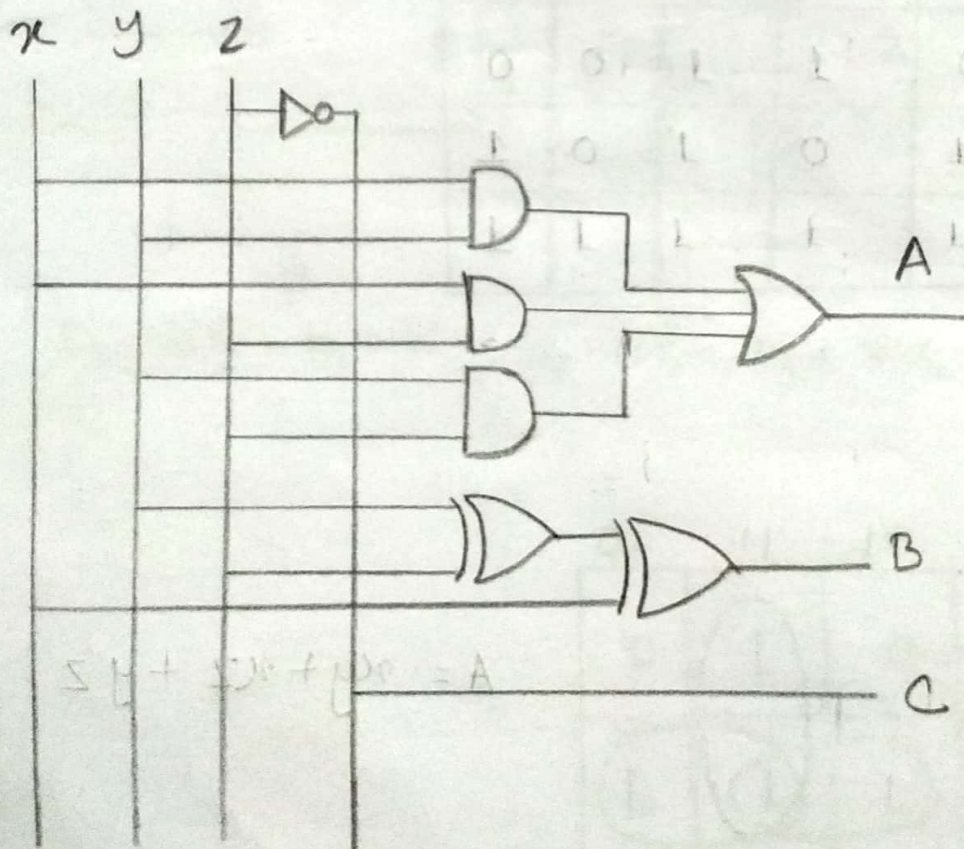

# Ans. to the Q. no-6


r	f	t	s	w
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$w = \sum (5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$$


r \ f	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1
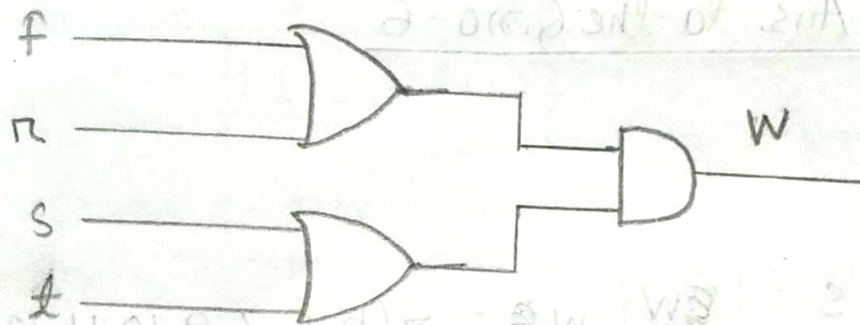
$$\begin{aligned}
 w &= \bar{f}s + rs + ft + rt \\
 &= s(\bar{f} + r) + t(f + r) \\
 &= (f + r)(s + t)
 \end{aligned}$$





Ans. to the Q.no-7

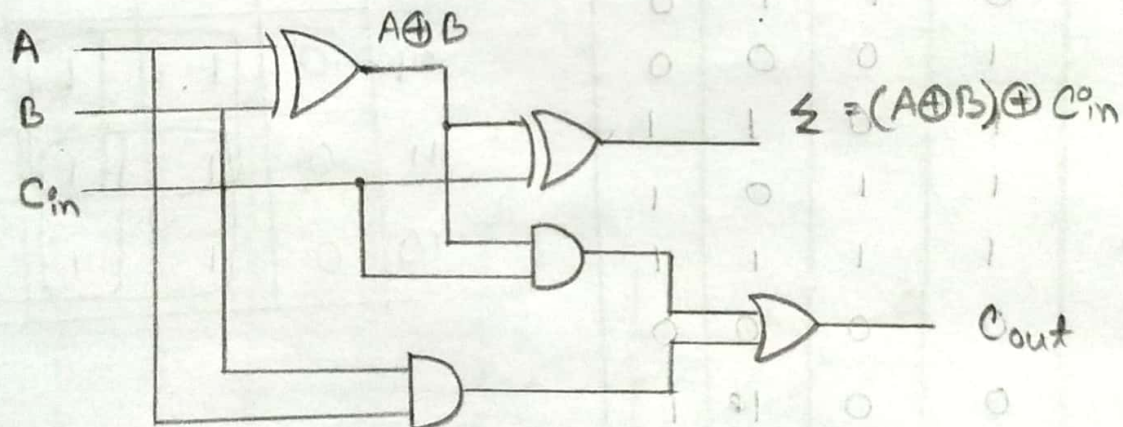

Full adder logic diagram

