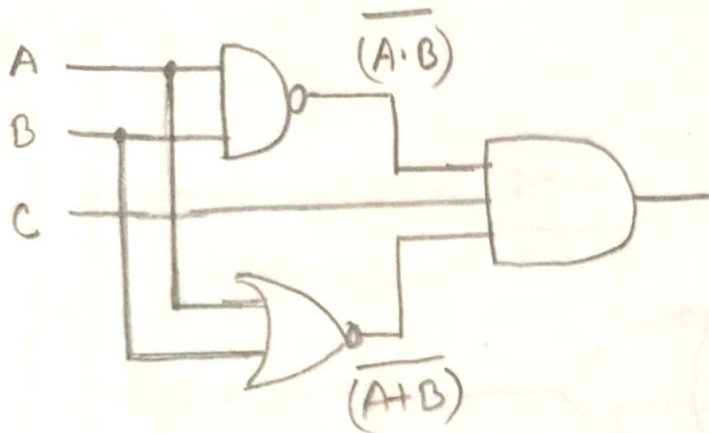



⊗



$$Q = (\overline{A \cdot B}) \cdot (\overline{A + B}) \cdot C$$

Truth
table:


A	B	C	$A \cdot B$	$A + B$	$\overline{(A \cdot B)}$	$\overline{(A + B)}$	$\overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{(A + B)}$	Q
0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0

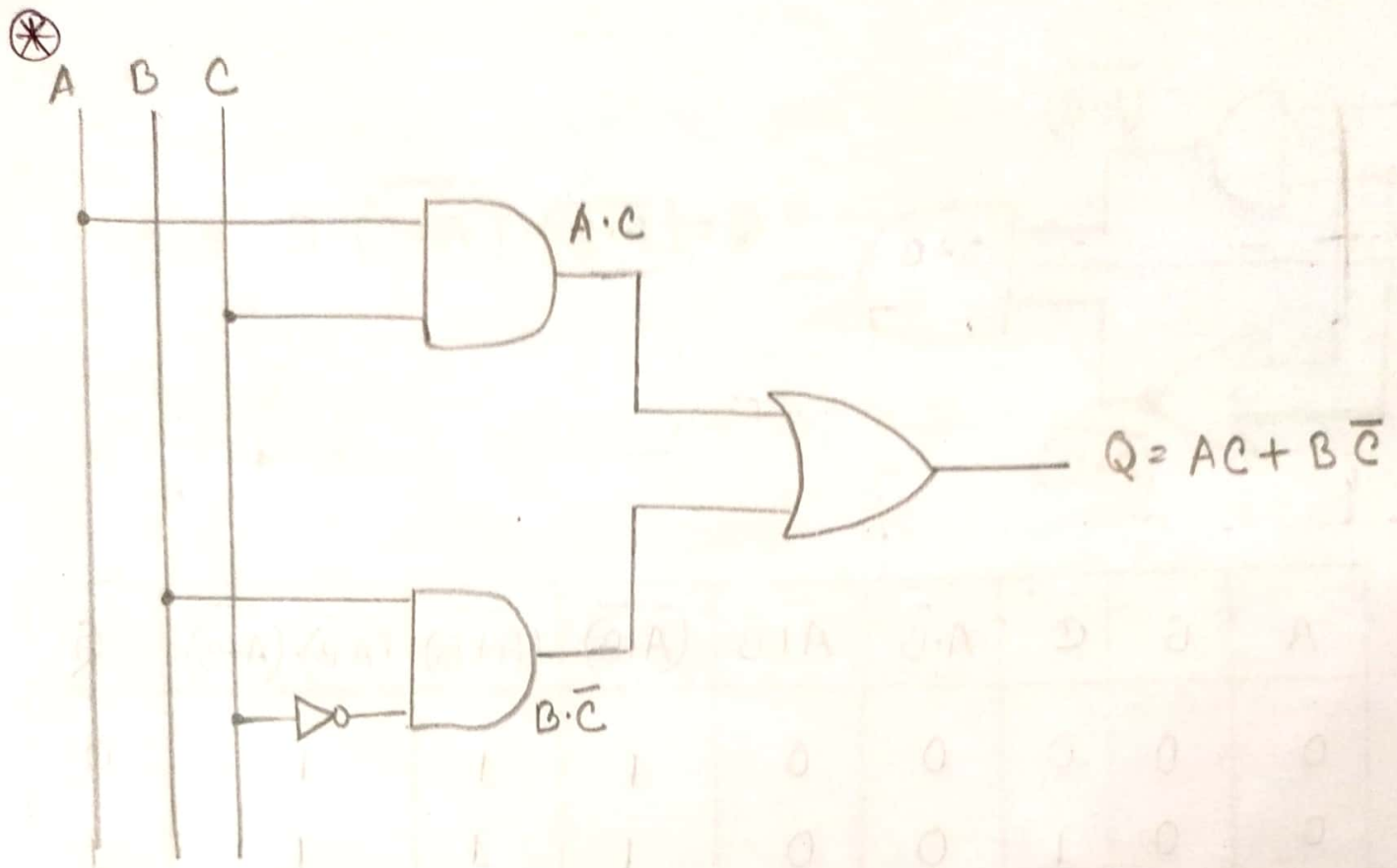

Truth table:


A	B	C	AC	\bar{C}	$B\bar{C}$	$AC + B\bar{C}$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1

⊛

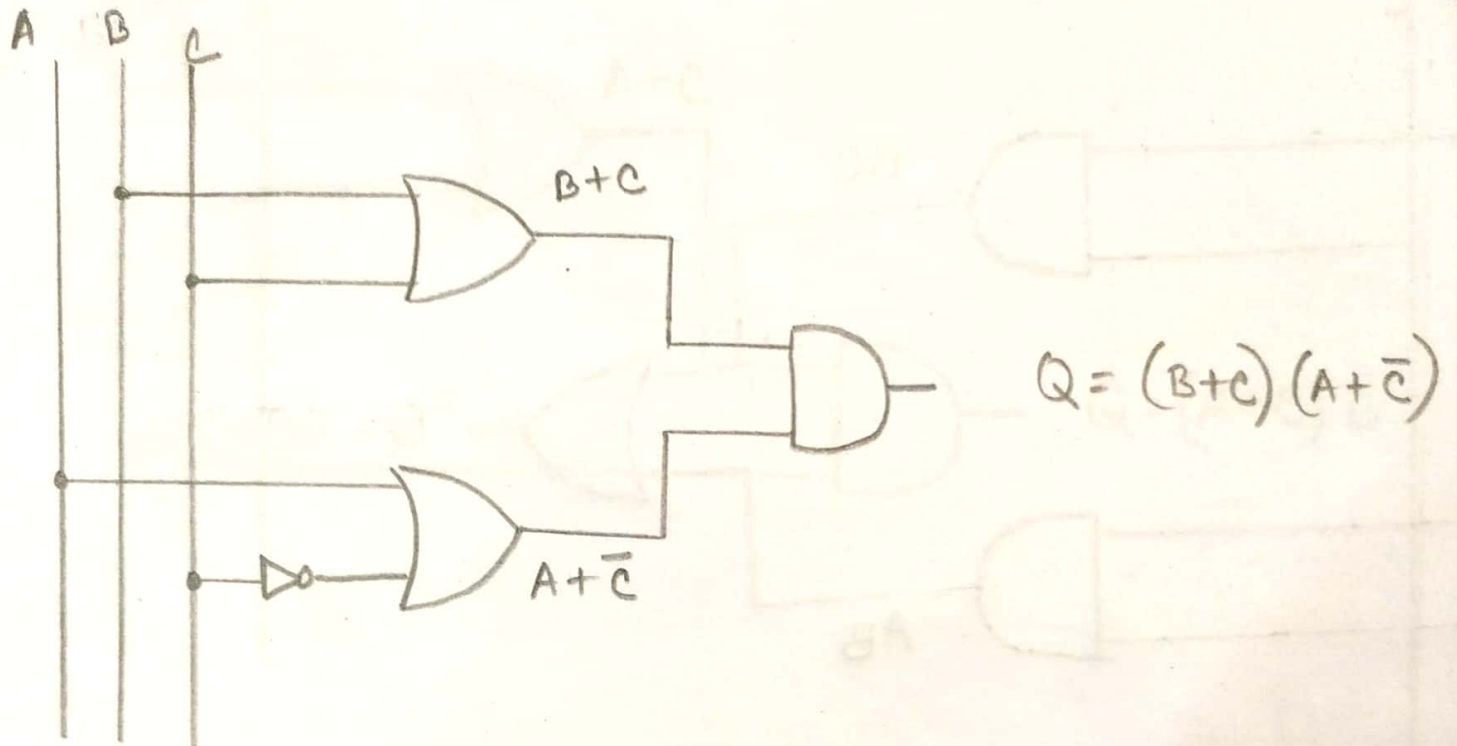

truth table

A	B	C	\bar{C}	$B+C$	$A+\bar{C}$	$(B+C)(A+\bar{C})$
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1

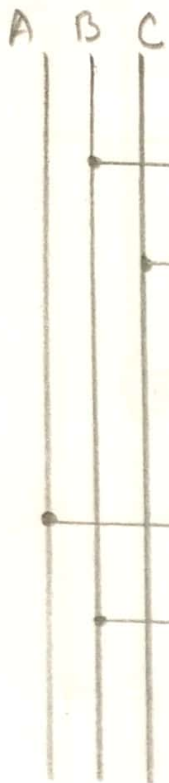


BC

AB

$$Q = BC + AB$$

A	B	C	BC	AB	BC + AB
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1

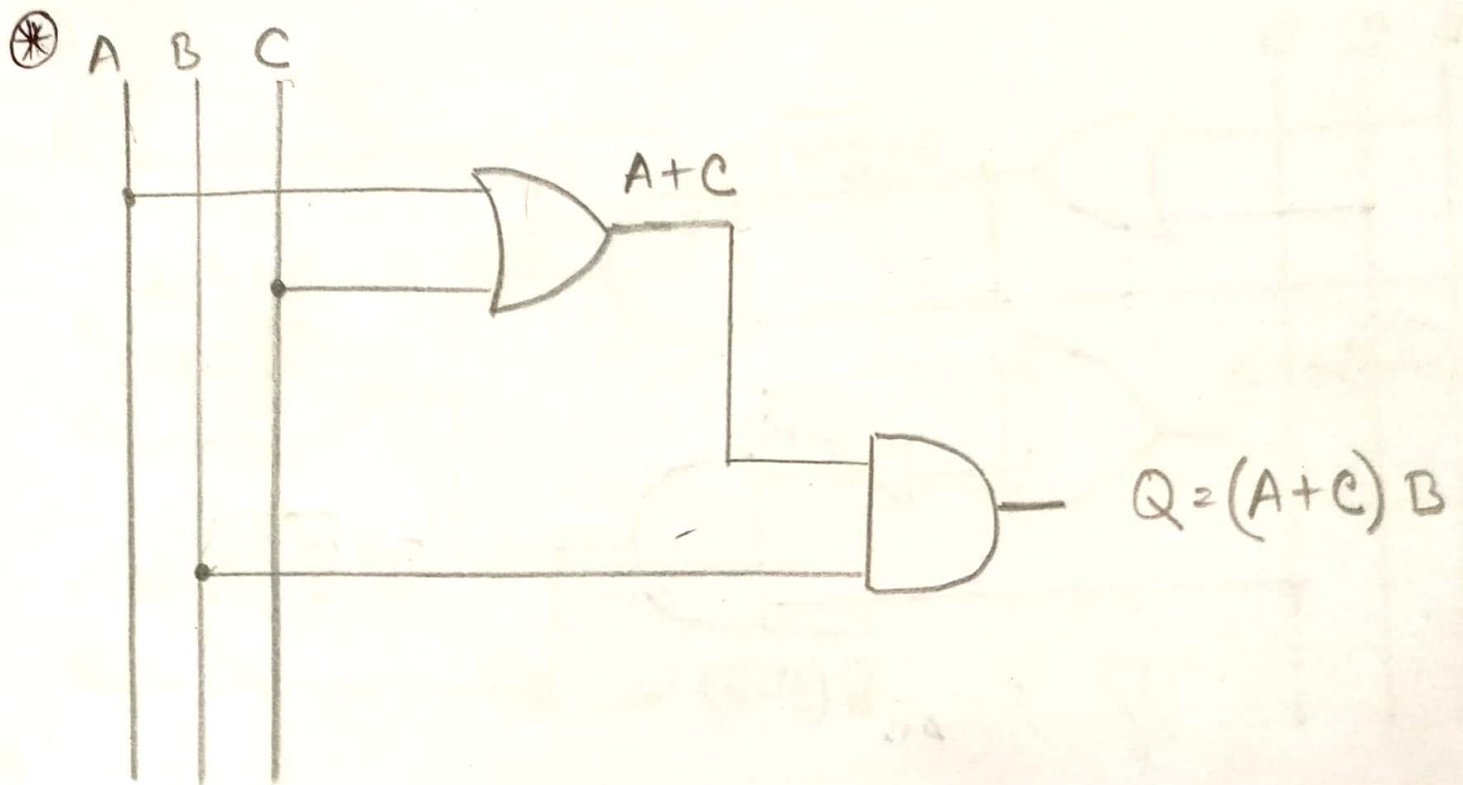


Truth table :-

A	B	C	$A + C$	$(A + C)B$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

⊗


A B C D

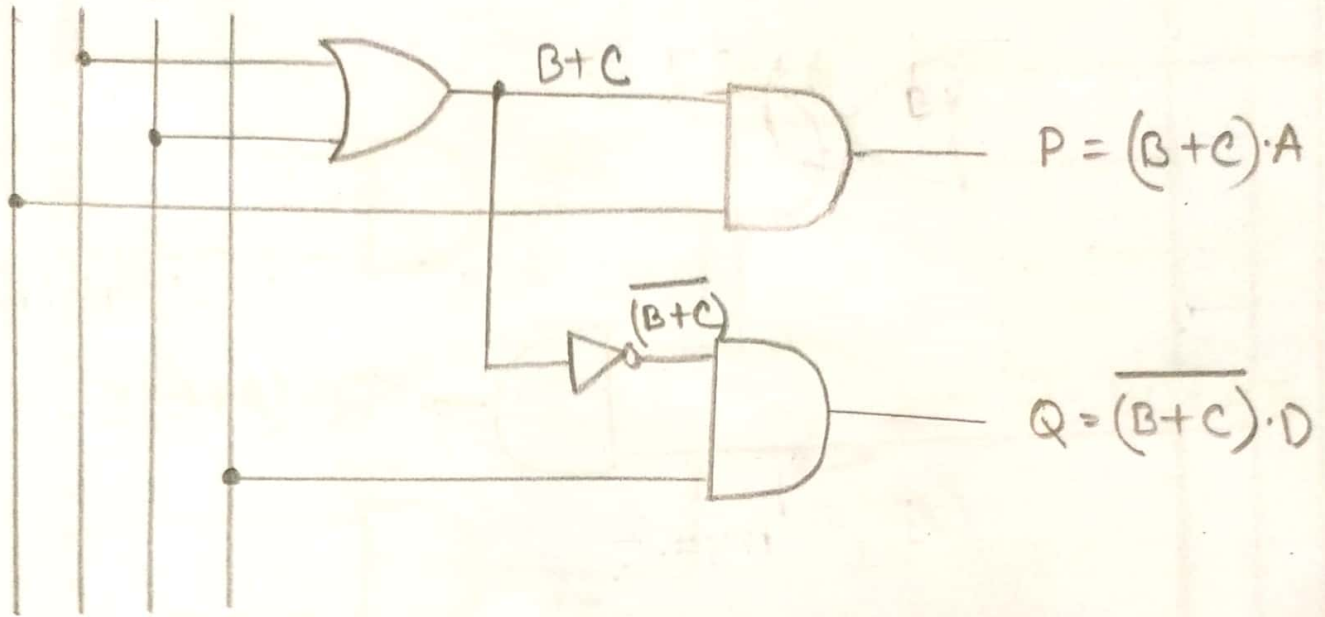


Truth table :-

A	B	C	D	$B+C$	$\overline{(B+C)}$	P	Q
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0

⑧

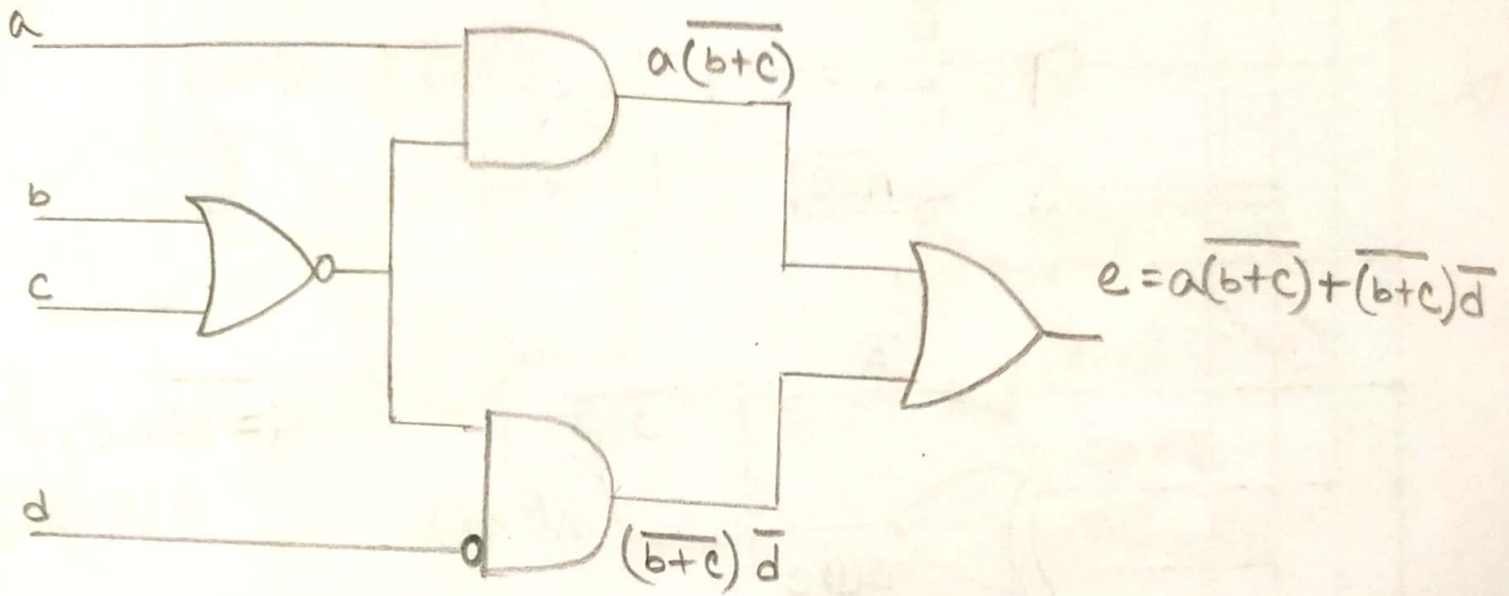


a	b	c	d	\bar{d}	$b+c$	$\overline{(b+c)}$	$a(b+c)$	$\overline{(b+c)} \cdot \bar{d}$	e
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0

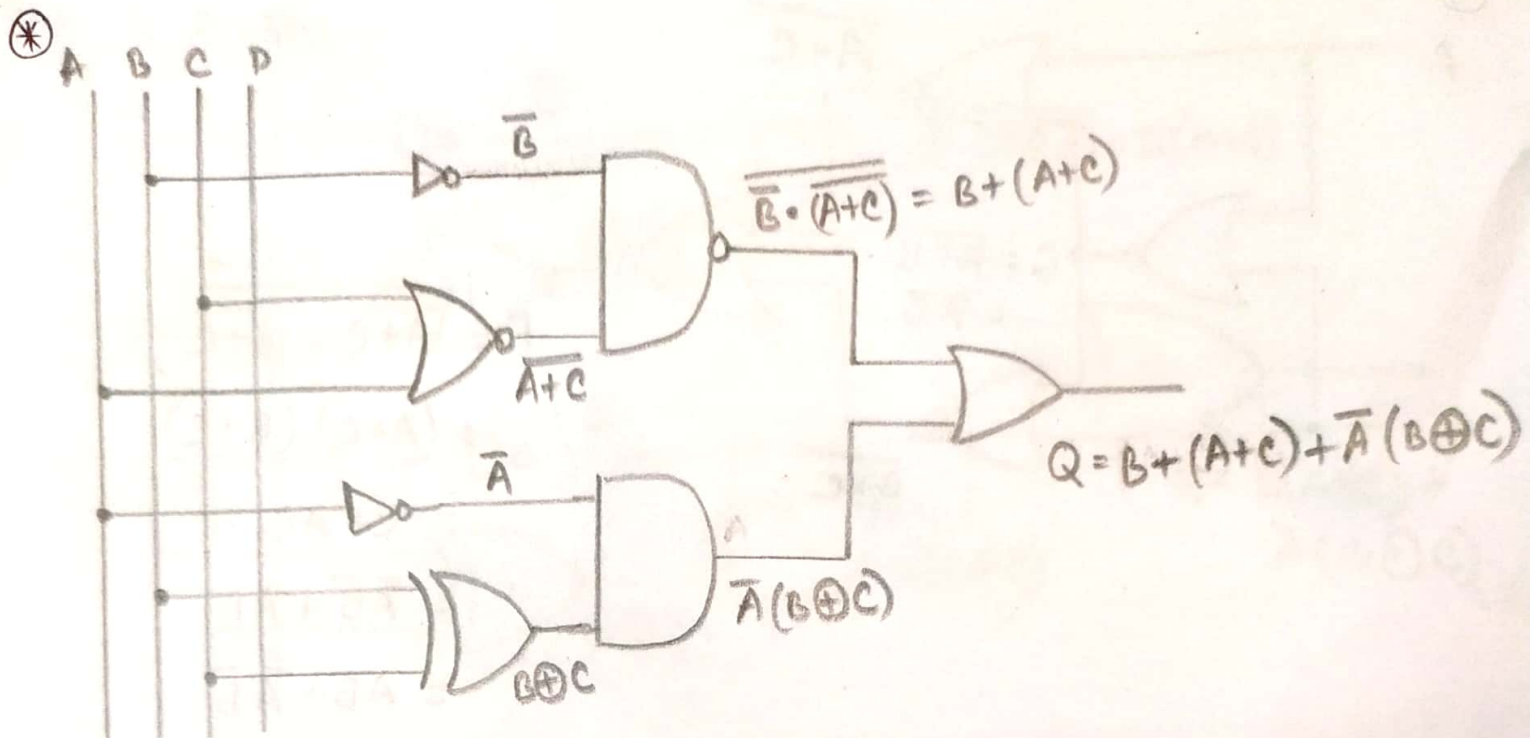

A	B	C	\overline{A}	$B \oplus C$	$\overline{A}(B \oplus C)$	$A+B+C$	Q
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1

⊗

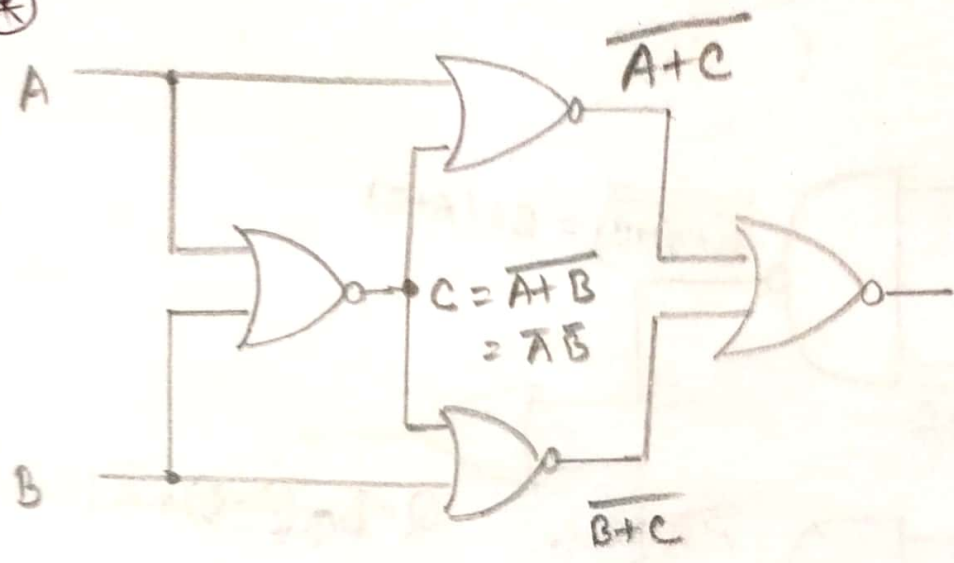

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{A+C} + \overline{B+C} \\
 &= (A+C)(B+C) \\
 &= C + AB \\
 &= \overline{A}\overline{B} + AB \\
 &= AB + \overline{A}\overline{B} \\
 &= \overline{A \oplus B}
 \end{aligned}$$

A	B	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$	A	B
0	1	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
0	1	1	1